

計算機システム設計論 演習問題(5)  
62014205 中野宏志

コードを以下に示す。

```
module fifo(in, we, full, out, re, empty, clk, rst);
    input [7:0] in;
    input we;
    output logic full;
    output [7:0] out;
    input re;
    output logic empty;
    input clk, rst;
    logic [7:0] mem[7:0];
    logic [2:0] head, tail, headi;
    logic [7:0] out;

    always_ff @(posedge clk) begin
        if(rst) begin
            head <= 0;
            tail <= 0;
        end else begin
            if(we && ~full) begin
                head <= head + 1;
                mem[head] <= in;
            end
            if(re && ~empty) begin
                tail <= tail + 1;
                out <= mem[tail];
            end else begin
                out <= 0;
            end
        end
    end

    always_comb begin
        headi = head + 1;
        if(head == tail) empty = 1'b1;
        else empty = 1'b0;
        if(headi == tail) full = 1'b1;
        else full = 1'b0;
    end
endmodule

module fifotest;
    logic [7:0] in, out;
    logic we, re;
    logic clk, rst;
    fifo fifo(in, we, full, out, re, empty, clk, rst);
    always #5 clk = ~clk;


    initial begin
        $dumpfile("fifo.vcd");
        $dumpvars(0, fifotest);
        rst = 1;
        clk = 0;
        we = 0;
        re = 0;
        in = 5;
    end
endmodule
```

```

#30;
rst = 0;
we = 1;
#10;
in = 6;
#10;
in = 7;
#10
we = 0;
#10
re = 1;
#10
re = 0;
we = 1;
in = 8;
#10
in = 9;
#10
in = 10;
#10
in = 11;
#10
in = 12;
#10
in = 13;
#10
in = 14;
#10
in = 15;
re = 1;
#10
in = 16;
#50
$finish;
end
endmodule

```

またシミュレーションの結果も示す。

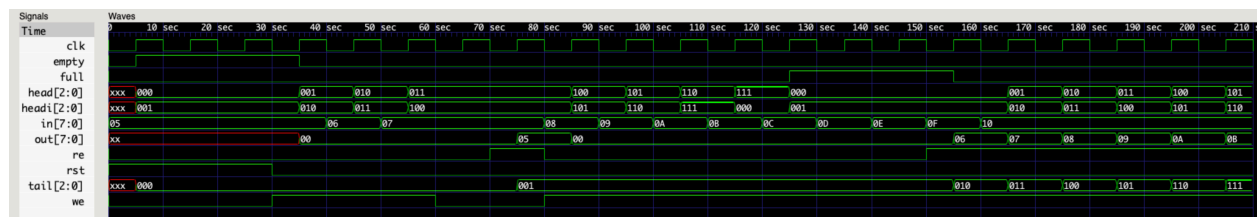

このように FIFO をシミュレーションすることができた。